


# Laboratório de Arquitetura de Computadores

## Relatório 03


Rithie Natan Carvalhaes Prado

Prof. Romanelli


### Parte 1

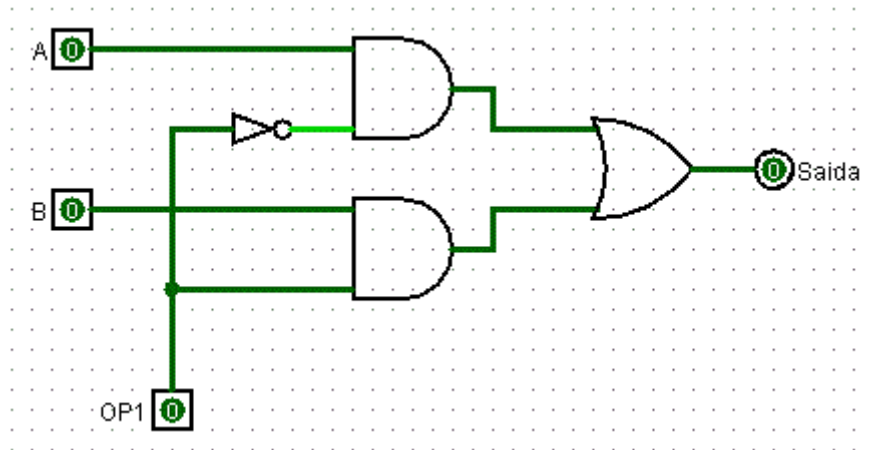


*Multiplexador para B Inverte*

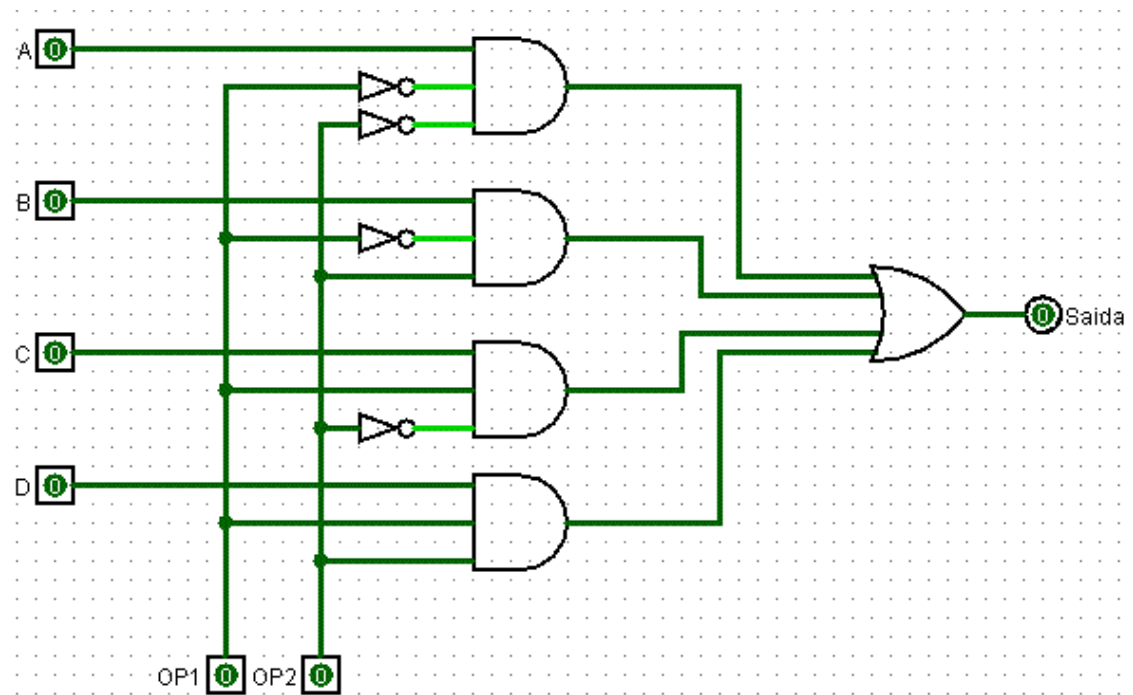

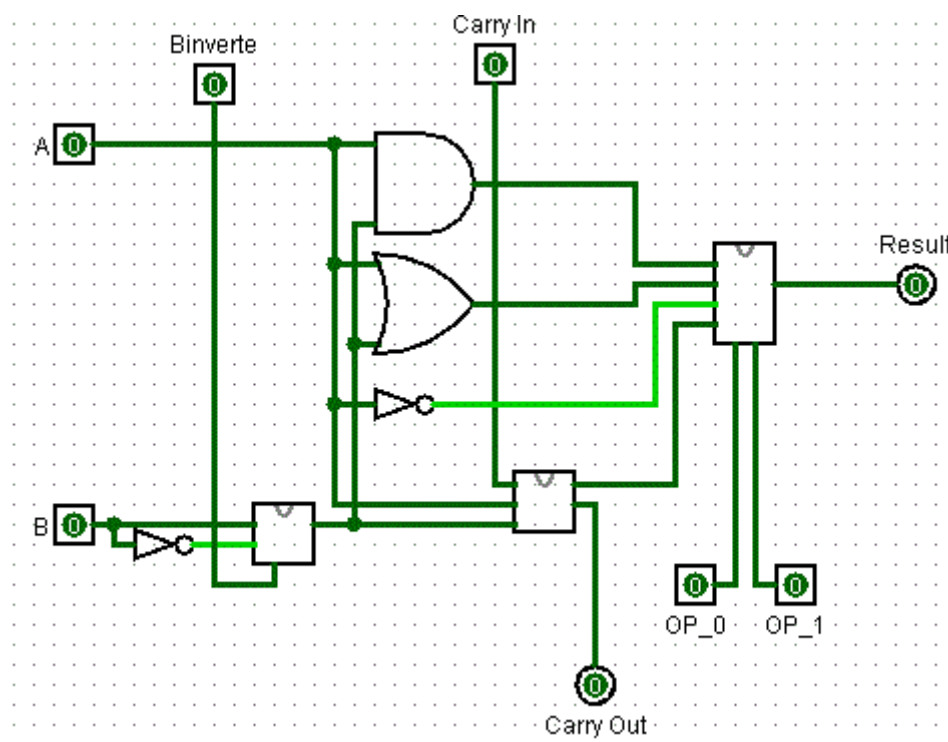*Determina a saída da ALU dependendo das operações*




*ALU de 1 bit*

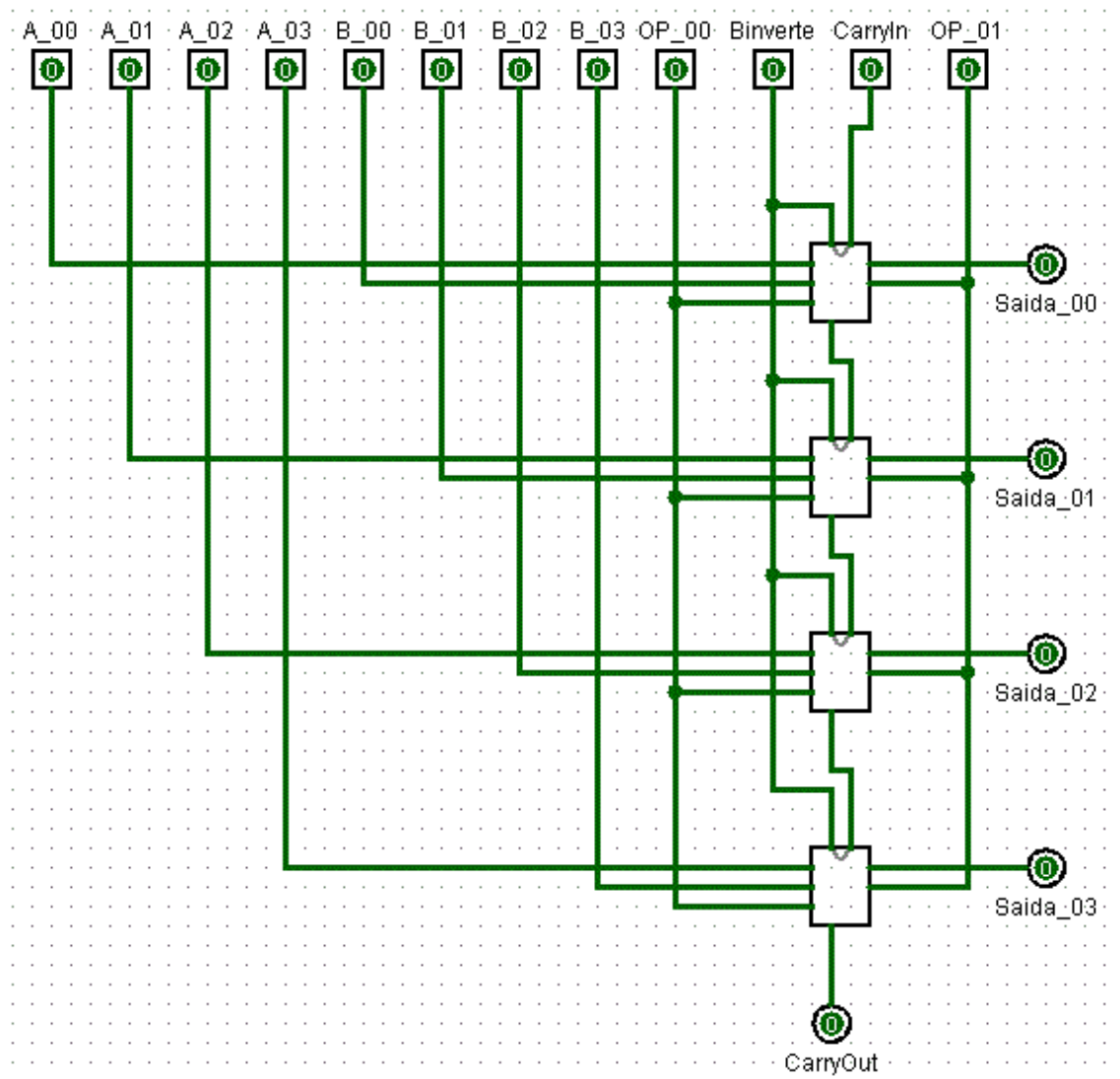

ALU de 4 bits

## Parte 2

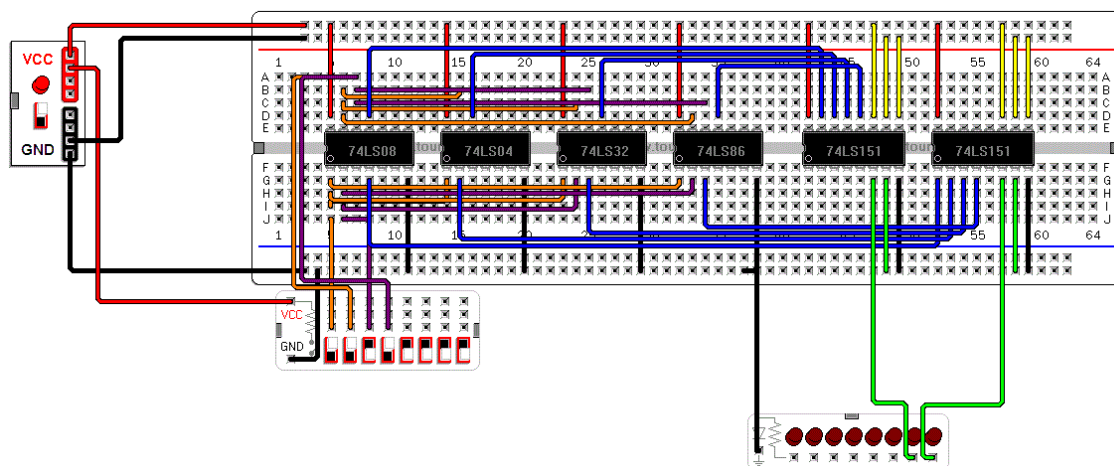

Saida 00 – AND

